
تمرین اول

توجه: انجام این تمرین بهصورت انفرادی است.

- ۱- الف) سختافزار زیر را در وریلاگ توصیف کنید (ورودیهای SET و CLR بهصورت ناهمزمان هستند). ب) خروجیهای ممکن سختافزار زیر را مشخص کنید.
- ψ) برای آن یک ماژول بسترآزمون (ماژول تحریک) نوشته که تمامی حالات را در ابزار شبیهسازی ModelSim مورد آزمون قرار دهد.

 توجه: سیگنالهای ورودی و خروجی در توصیف وریلاگ با نام سختافزار یکسان باشند.



- ۲- یک رمزکننده اولویتدار ۳ ۴ در ۲ را با زبان برنامهنویسی وریلاگ با دستورات تخصیص پیوسته ۴ توصیف کنید و برای آن یک ماژول بسترآزمون (ماژول تحریک) نوشته که تمامی حالات را در ابزار شبیهسازی ModelSim مورد آزمون قرار دهد.
- ۳- الف) کد وریلاگ زیر ضرب دو عدد علامتدار ۸ بیتی را توصیف میکند. برای آن یک ماژول بسترآزمون نوشته و آن را در ابزار ModelSim شبیهسازی کنید. سپس نتایج شبیهسازی را به ۳ روش (چاپ در خروجی، نمایش موجها و فایل vcd) گزارش کنید.
- ب) درصورتی که مدار دارای اشکال است، ورودی آزمونی که اشکال را تشخیص می دهد، مشخص کنید؛ اگر نیست، توضیح دهید چگونه از صحت مدار خود اطمینان یافتید.

¹ Testbench

² Stimulus Block

³ Priority Encoder

⁴ Continues Assignment

```
define width 8
 timescale 1ns/1ps
module mult (p, x, y);
  parameter width=`width;
  parameter N = \widetilde{b}
  input[width-1:0]x, y;
  output[width+width-1:0]p;
  reg [2:0] cc[N-1:0];
  reg [width:0] pp[N-1:0];
  reg [width+width-1:0] spp[N-1:0];
  reg [width+width-1:0] prod;
 wire [width:0] inv x;
  integer kk,ii;
  assign inv_x = {\sim x[width-1], \sim x}+1;
  always @ (x or y or inv_x)
 begin
    cc[0] = {y[1],y[0],1'b0};
    for(kk=1;kk<N;kk=kk+1)</pre>
      cc[kk] = {y[2*kk+1],y[2*kk],y[2*kk-1]};
    for(kk=0;kk<N;kk=kk+1) begin</pre>
      case(cc[kk])
        3'b001, 3'b010: pp[kk] = {x[width-1],x};
        3'b011 : pp[kk] = \{x,1'b0\};
        3'b100 : pp[kk] = \{inv x[width-1:0], 1'b0\};
        3'b101, 3'b110: pp[kk] = inv_x;
        default : pp[kk] = 0;
      endcase
      spp[kk] = $signed(pp[kk]);
      for(ii=0;ii<kk;ii=ii+1)</pre>
        spp[kk] = {spp[kk], 2'b00};
    end //for(kk=0;kk<N;kk=kk+1)</pre>
    prod = spp[0];
    for(kk=1;kk<N;kk=kk+1)</pre>
      prod = prod + spp[kk];
  end
  assign p = prod;
endmodule
```